

Universidad Nacional de Loja
Facultad de Energía, Industrias y Recursos Naturales No Renovables
Carrera de Computación
Unidad 2

Nombre: Yuleisy Cecilia Saramillo Saramillo
Asignatura: Matemáticas Discretas


1. Represente los siguientes circuitos lógicos a álgebra booleana.



$$(A \cdot B) + C$$

$$(A \cdot B) + C$$


0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1
1	1	1	1

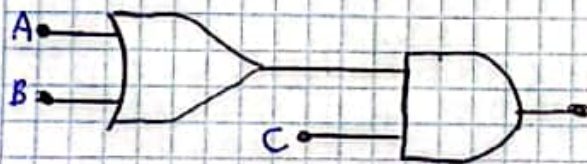

$$(A + B) \cdot C$$

$$(A + B) \cdot C$$

0	0	0	0
0	0	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

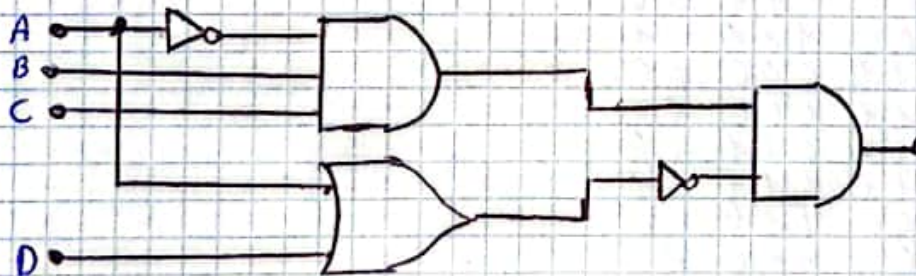


$$(\bar{A} \cdot B \cdot C) \cdot (A + D)$$

$$(\bar{A} \cdot B \cdot C) \cdot (A + D)$$

1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0


0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	1	0

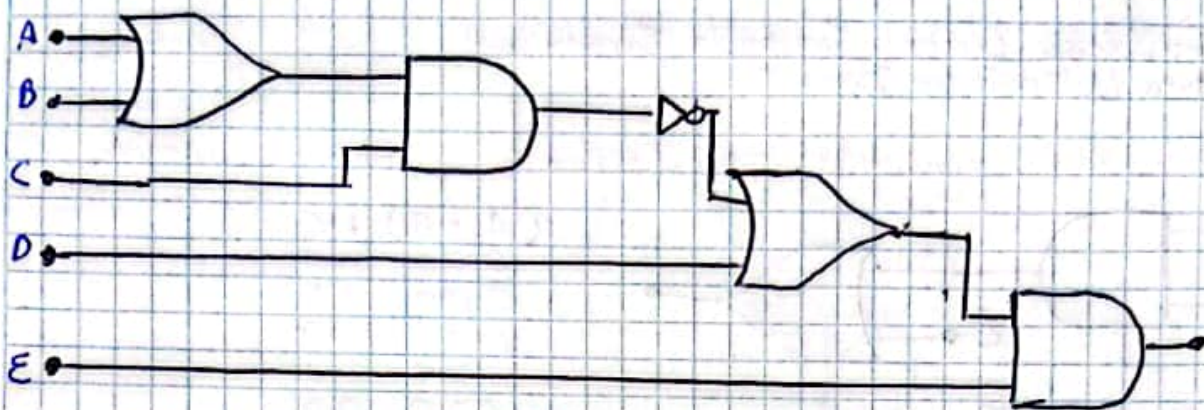

$$(((A+B) \cdot C) + D) \cdot E$$

$$(((A+B) \cdot C)' + D) \cdot E$$

0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

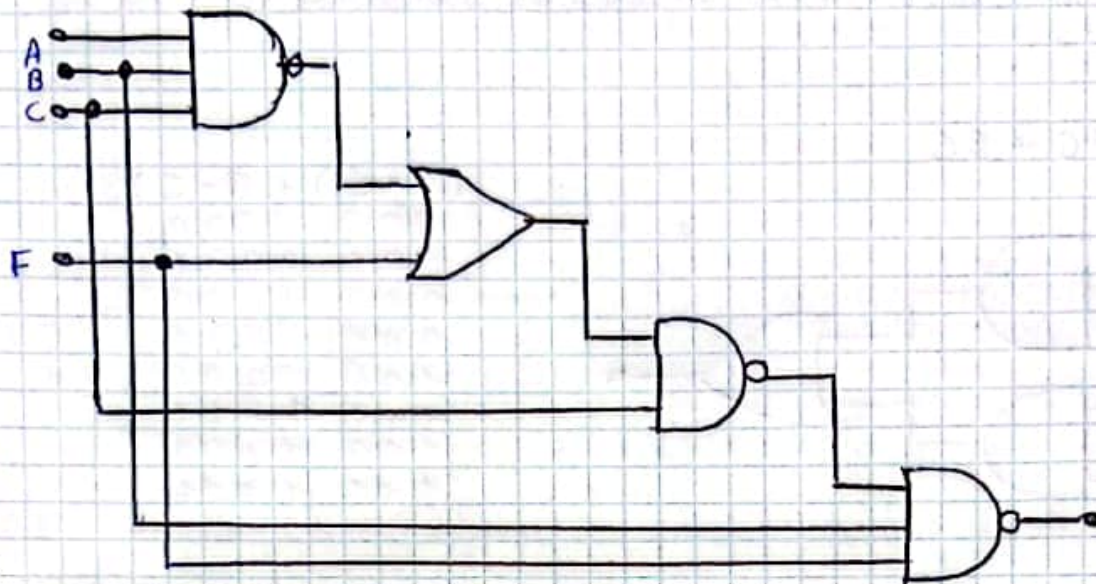


$$(((A \cdot B \cdot C) + F) \cdot C) \cdot B \cdot F$$

(((A · B · C) + F) · C) · B · F									
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1


2. Representa las siguientes expresiones booleanas a circuitos lógicos.

1. $y = AC + BC$

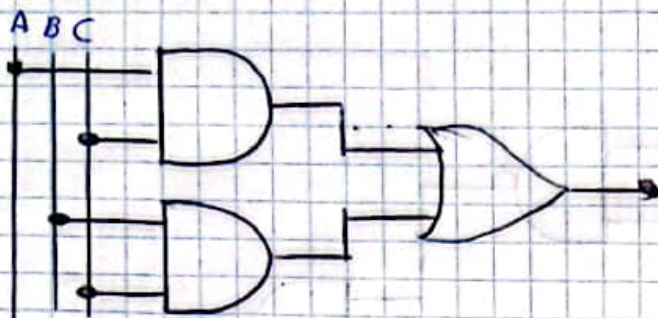


$(A \cdot C) + B \cdot C$			
000	0	0	0
001	0	0	1
010	1	1	0
011	1	1	1
100	0	0	0
111	1	0	1
100	1	1	0
111	1	1	1

2) $y = AC + B\bar{C} + \bar{A}BC$

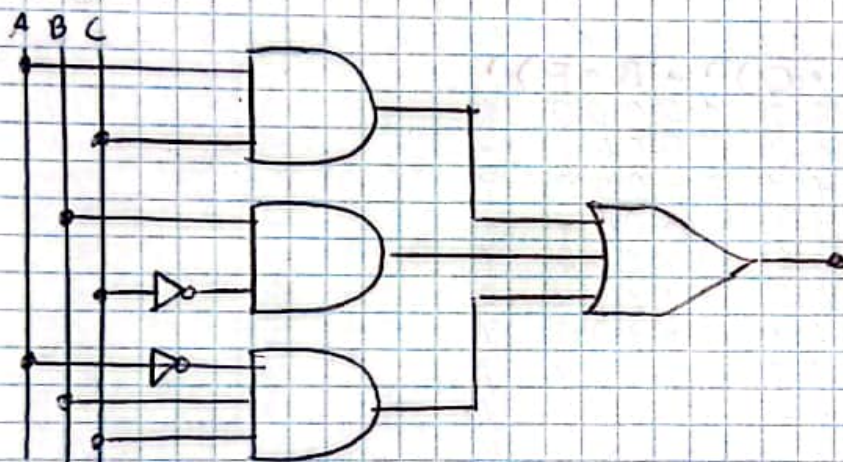

$(A \cdot C) + (B \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot B \cdot C)$			
000	0	0	0
001	0	0	0
010	1	1	1
011	0	1	0
100	0	0	0
111	1	0	0
100	1	1	1
111	1	1	0

3. $x = \bar{A}BC(\overline{A+D})$

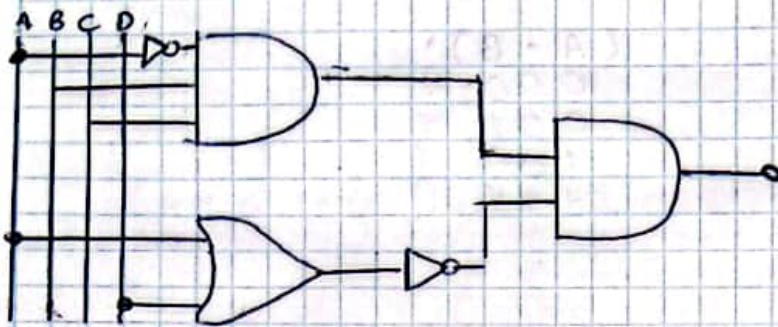

$(\bar{A} \cdot B \cdot C) \cdot (\overline{A+D})$

0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0

Compuertas NOR



$\overline{(A+B)}$


$(A+B)$

0	0	0	1
0	1	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0




$\overline{(A+B)}$

Compuerta NAND

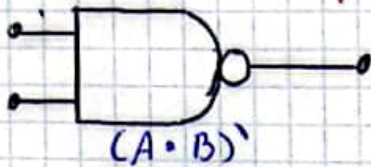

$(A \cdot B)'$		
0	0	1
0	0	1
1	0	1
1	1	0

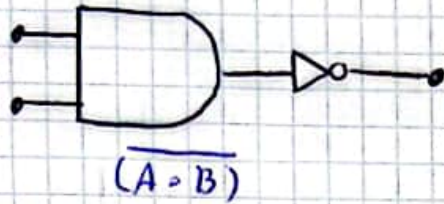


3.- Represente el siguiente circuito utilizando NOR y NAND

$$x = AB \cdot (C + D)$$

$$x = (\overline{A + B}) \cdot (\overline{C + D})$$

$$\overline{C + D} =$$

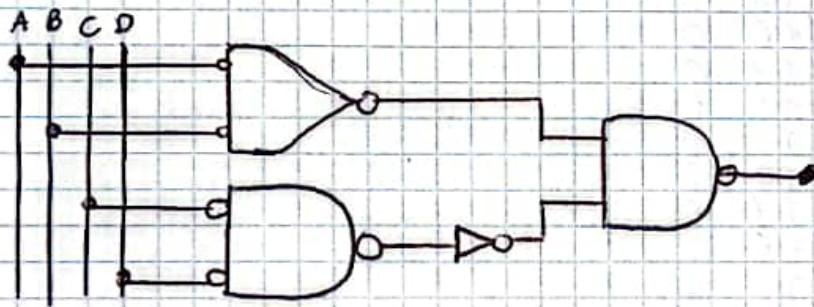

- Determine el nivel de salida cuando $A=B=C=1$ y $D=0$

$$x = AB \cdot (C + D)$$

1	1	1	0
1		1	
1		0	
		1	

El nivel de salida es 1

4. Simplifique

$$\begin{aligned}
 1) \quad y &= A\bar{B}\bar{D} + A\bar{B}D \\
 y &= A\bar{B}(D + \bar{D}) \\
 y &= A\bar{B}(1) \\
 y &= A\bar{B}
 \end{aligned}$$

$(A \cdot \bar{B} \cdot \bar{D})$			$+(A \cdot \bar{B} \cdot D)$		
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0

$A \cdot \bar{B}$		
0	0	1
0	0	1
0	0	0
0	0	0
1	1	1
1	1	1
1	0	0
1	0	0

$$\begin{aligned}
 2) \quad z &= (\bar{A} + B)(A + B) \\
 z &= B + (\bar{A} \cdot A) \\
 z &= B + 0 \\
 z &= B
 \end{aligned}$$

$(\bar{A} + B) \cdot (A + B)$		
1	1	0
1	1	1
0	0	0
0	1	1

B		
0	0	0
1	1	1
0	0	0
1	1	1

$$\begin{aligned}
 3) \quad z &= (\bar{A} + C) \cdot (B + \bar{D}) \\
 z &= (\bar{A} + C) + (B + \bar{D}) \\
 z &= (\bar{A} \cdot \bar{C}) + (B \cdot \bar{D}) \\
 z &= (A \cdot \bar{C}) + (B \cdot D)
 \end{aligned}$$

$(\bar{A} + C)$			$\cdot (B + \bar{D})$		
1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0

$(A \cdot \bar{C}) + (B \cdot D)$		
0	0	1
0	0	1
0	0	0
0	0	1
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	1	1
1	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	1
1	1	1
1	0	0
1	0	0

$$4) \quad Z = A + \bar{B} \cdot C$$

$$Z = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{C}$$

$$Z = \bar{A} \cdot B + \bar{C}$$

$$A + \bar{B} \cdot C$$

0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0

$$\bar{A} \cdot B + \bar{C}$$

1	1	0	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	1	1
1	1	1	1	0
0	0	0	1	1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	1	0	0

$$5) \quad W = (A + BC) \cdot (D + EF)$$

$$W = (\bar{A} + \bar{B}\bar{C}) + (\bar{D} + \bar{E}\bar{F})$$

$$W = (\bar{A} \cdot \bar{B}\bar{C}) + (\bar{D} \cdot \bar{E}\bar{F})$$

$$W = (\bar{A} \cdot (\bar{B} + \bar{C})) + (\bar{D} \cdot (\bar{E} + \bar{F}))$$


$$W = (\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}) + (\bar{D}\bar{E} + \bar{D}\bar{F})$$

$$(A + (B \cdot C)) \cdot (D + (E \cdot F))$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1

0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
0	7	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0	6	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

b)

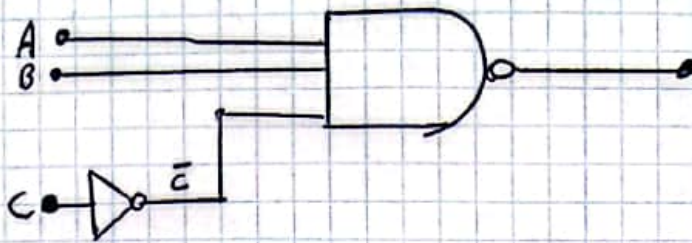

$$(A \cdot B \cdot \bar{C})$$

$$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$

$$\bar{A} + \bar{B} + C$$

$$(A \cdot B \cdot \bar{C})$$

0	0	0	1	1
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	0	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	0
1	1	1	0	1

$$\bar{A} + \bar{B} + C$$

1	1	1	1	0
1	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	1	1	1	0
0	1	1	1	1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1